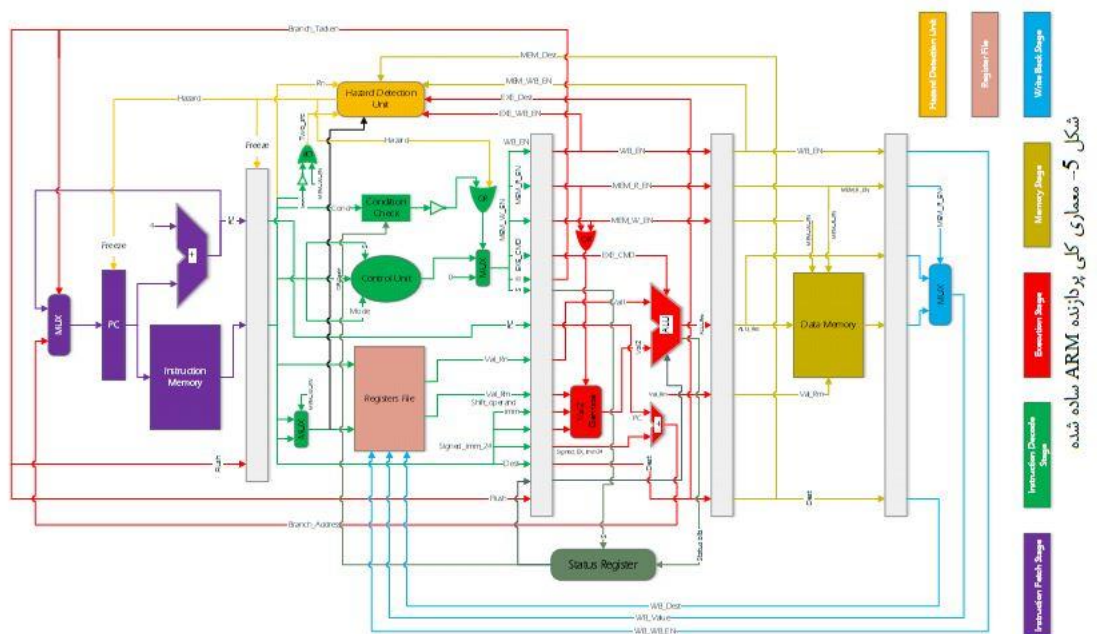



1. آشنایی با برد

3. تست کردن پایپ لاین

```
1 module helloworld(  
2     a, b, w  
3 );  
4     input a, b;  
5     output w;  
6     assign w = a || b;  
7 endmodule
```

 2 برای طراحی پردازنده ی زیر فایل های رجیستر و 5 بخش رنگی که نشان داده شده است را ساختیم و در مادل سیم کد هارا زدیم.





در جلسه ی اول به روی بخش Instruction Fetch کار کردیم و در بخش Utilities ماژول های پرکاربرد مانند Mux و جمع کننده تعریف کردیم تا بتوانیم در بخش های مختلف پروژه از آن استفاده کنیم.

کد های تعریف شده در تصاویر زیر آورده شده اند

```
1  module EX(  
2      CLK,  
3      RST,  
4      PC_In,  
5      PC_Out  
6  /*      Signed_EX_imm_24,  
7      Branch_Address */  
8  );  
9  
10     input CLK,RST;  
11     input [31:0] PC_In;  
12     output [31:0] PC_Out;  
13  
14     assign PC_Out = PC_In;  
15  
16  /*      input[23:0] Signed_EX_imm_24;  
17      output [31:0]Branch_Address; */  
18  
19  endmodule
```

گزارش کار آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2

امیر علی آرزم جو 81019342

فرناز فیض 810198454

```
2  module EX_Reg(
3      CLK,
4      RST,
5      PC_In,
6      PC_Out
7      /*  WB_EN_In,
8          MEM_R_EN_In,
9          MEM_W_EN_In,
10         ALU_Res_In,
11         Val_Rm_In,
12         Dest_In,
13
14         Dest_Out,
15         Val_Rm_Out,
16         ALU_Rs_Out,
17         WB_EN_Out,
18         MEM_R_EN_Out,
19         MEM_W_EN_Out, */
20 );
21 input CLK, RST;
22 input [31:0] PC_In;
23 output [31:0] PC_Out;
24
25 Register #(32) EX_PC_Reg (
26     .clk(CLK),
27     .rst(RST),
28     .ld(1'b1),
29     .regIn(PC_In),
30     .regOut(PC_Out)
31 );
```

```
1  module IF(clk, rst, freeze, Branch_taken, BranchAddr, PC, Instruction);
2      input clk, rst, freeze, Branch_taken;
3      input [31:0] BranchAddr;
4      output [31:0] PC, Instruction;
5
6      wire [31:0] PC_in, PC_out, PC_plus4;
7
8      assign PC = PC_plus4;
9
10     Mux2 #(32) PC_IN (
11         .d0(PC_plus4),
12         .d1(BranchAddr),
13         .sel(Branch_taken),
14         .w(PC_in)
15     );
16
17     Register #(32) PC_inst (
18         .clk(clk),
19         .rst(rst),
20         .ld(~freeze),
21         .regIn(PC_in),
22         .regOut(PC_out)
23     );
24
25     PC_Addr PC_Adder_inst (
26         .PC(PC_out),
27         .PC_plus4(PC_plus4)
28     );
29
30     InstructionMem InstMem_inst (
31         .Address(PC_out),
32         .Instruction(Instruction)
33     );
34
35 endmodule
```

```
1  module IF(clk, rst, freeze, Branch_taken, BranchAddr, PC, Instruction);
2      input clk, rst, freeze, Branch_taken;
3      input [31:0] BranchAddr;
4      output [31:0] PC, Instruction;
5
6      wire [31:0] PC_in, PC_out, PC_plus4;
7
8      assign PC = PC_plus4;
9
10     Mux2 #(32) PC_IN (
11         .d0(PC_plus4),
12         .d1(BranchAddr),
13         .sel(Branch_taken),
14         .w(PC_in)
15     );
16
17     Register #(32) PC_inst (
18         .clk(clk),
19         .rst(rst),
20         .ld(~freeze),
21         .regIn(PC_in),
22         .regOut(PC_out)
23     );
24
25     PC_Addr PC_Adder_inst (
26         .PC(PC_out),
27         .PC_plus4(PC_plus4)
28     );
29
30     InstructionMem InstMem_inst (
31         .Address(PC_out),
32         .Instruction(Instruction)
33     );
34
35 endmodule
```

```
2 module IF_Reg(  
3     CLK,  
4     RST,  
5     freeze,  
6     PC_In,  
7     flush,  
8     InstructionMemory_In,  
9     PC_Out,  
10    InstructionMemory_Out  
11 );  
12  
13 input CLK,RST,flush,freeze;  
14 input [31:0] PC_In, InstructionMemory_In;  
15 output [31:0] PC_Out, InstructionMemory_Out;  
16  
17 wire reset = RST || flush;  
18 /* wire clock = CLK && ~freeze;  
19  
20 always @(posedge clock) begin  
21     if(reset)  
22         {PC_Out, InstructionMemory_Out} <= 0;  
23     else  
24         {PC_Out, InstructionMemory_Out} <= {PC_In, InstructionMemory_In};  
25 end */  
26  
27 Register #(32) IF_PC_Reg (  
28     .clk(CLK),  
29     .rst(reset),  
30     .ld(~freeze),  
31     .regIn(PC_In),  
32     .regOut(PC_Out)  
33 );  
34  
35 Register #(32) IF_InstMem_Reg (  
36     .clk(CLK),  
37     .rst(reset),  
38     .ld(~freeze),  
39     .regIn(InstructionMemory_In),  
40     .regOut(InstructionMemory_Out)  
41 );  
42
```

```
2  module MEM_Reg(  
3      CLK,  
4      RST,  
5      PC_In,  
6      PC_Out  
7  /*  WB_EN_In,  
8      MEM_R_EN_In,  
9      ALU_Res_In,  
10     Data_In,  
11     Dest_In,  
12  
13     WB_EN_Out,  
14     MEM_R_EN_Out,  
15     ALU_Res_Out,  
16     Data_Out,  
17     Dest_Out */  
18  );  
19  input CLK, RST;  
20  input [31:0] PC_In;  
21  output [31:0] PC_Out;  
22  
23  Register #(32) MEM_PC_Reg (  
24      .clk(CLK),  
25      .rst(RST),  
26      .ld(1'b1),  
27      .regIn(PC_In),  
28      .regOut(PC_Out)  
29  );
```

3. میخواستیم روند افزایش سیگنال PC و پایپ لاین را مشاهده بکنیم پس از بخش های دیگر بخش های لازم را نیز کد زدیم. فایل ARM.v را جداگانه ساختیم که قرار است فایل تاپ ماژول ما باشد.

کد تست بنچ نهایی:

گزارش کار آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2

امیر علی آرزم جو 81019342

فرناز فیض 810198454

```
1 `timescale 1ns/1ns
2 module testbench1();
3
4     reg clk = 0, rst;
5
6     localparam clk_period = 20;
7     always #(clk_period/2) clk = ~clk;
8
9     ARM uut (
10         .clk(clk),
11         .rst(rst)
12     );
13
14     initial begin
15         rst = 1;
16         #17 rst = 0;
17         #300 $stop;
18     end
19
20 endmodule
```


کد تست بنچ برای مشاهده روند تغییرات سیگنال PC:


```

1  `timescale 1ns/1ns
2  module PC_Branch_Addr_tb();
3      reg [31:0] pc, signed_immed_24;
4      wire [31:0] Branch_Address;
5
6      PC_Branch_Addr uut (
7          .PC(pc),
8          .signed_immed_24(signed_immed_24),
9          .Branch_Address(Branch_Address)
10     );
11
12     initial begin
13         pc = 32'd1000; signed_immed_24 = 0;
14         #5 signed_immed_24 = 32'd500;
15         #100 $stop;
16     end
17
18 endmodule

```

خروجی تست بنچ:

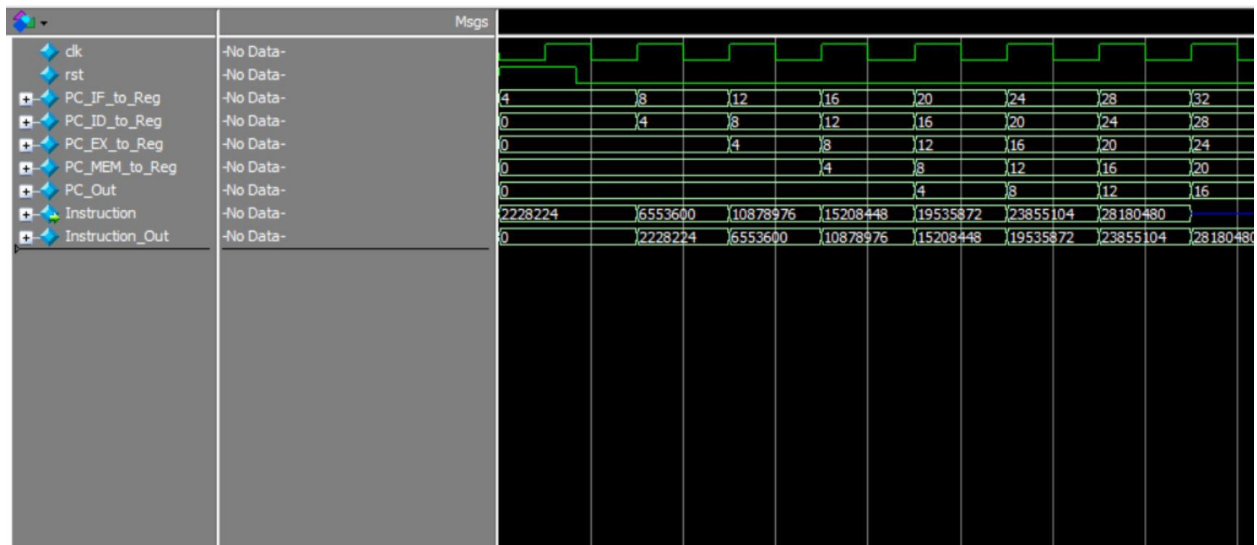

در این شکل موج پایپ لاین و پیشروی سیگنال PC را مشاهده میکنیم که چهار تا چهار تا افزایش میابد.

برای بخش signal tab هم با توجه به دستور العمل داده شده دستور هارا طراحی کردیم تا شکل موج دستور ها را بتوانیم مشاهده کنیم که در پایپ لاین تغییر تک تک سیگنال ها را مشاهده میکنیم.

گزارش کار آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2

امیر علی آرم جو 81019342

فرناز فیض 810198454

